



Prototipação de Sistemas Digitais

Síntese Lógica

Cristiano Araújo




Síntese Lógica

- Síntese lógica é o nível de Síntese que serve de ponto entre o que chamamos síntese de Alto-Nível/RTL e a Síntese de Layout(projeto Físico).
- Síntese da estrutura RTL ou equações Booleanas para nível lógica de gates (associada a uma biblioteca de células)
 - Características
 - Reduz significativamente o processo de projeto lógico. Permite otimização tão boa ou melhor que as feitas manualmente pelo projetista.
 - Podemos considerar em geral que a etapa de síntese lógica é é “*independe da tecnologia de implementação do circuito*”. Permite mudar tecnologia sem a necessidade de recomeçar todo o processo.
 - Algoritmos de síntese são formulados como independentes de tecnologias específicas (NMOS, CMOS), e estilos de projetos(full-custom, standard-cell). No entanto, estratégias diferentes devem ser combinadas para considerar o máximo de vantagem dos vários tipos de tecnologias e estilos de projeto.

Síntese Lógica


*Independente da
Tecnologia*

 

- Síntese de alto-nível
- Síntese RTL
- Bibliotecas de células
- Temporização
- Restrições de área

HDL (VHDL)
Tabelas verdade
Equações lógicas

Síntese Lógica

 

- Mapeamento tecnológico(PLA, PLD)
- Lógica baseada em células

Síntese Lógica

- Síntese do caminho de dados (otimização)
- Síntese do controlador
 - Sistemas de estados finitos


- Função de transição de estado

$$S(t+\delta t) = f_{\text{próximo estado}}(S(t), x(t))$$

- Função de saída

$$y(t) = f_{\text{saída}}(S(t), x(t))$$

- Diagrama de estado

 

Síntese Lógica


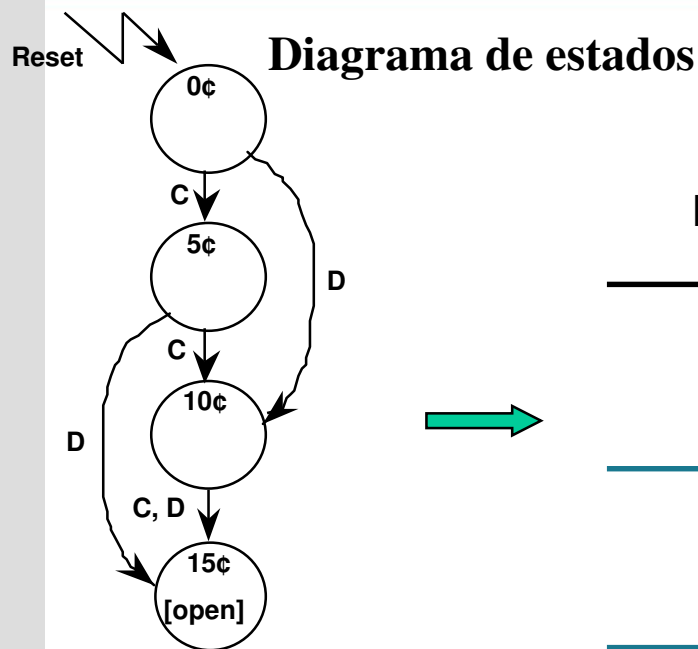




Tabela de estados

Present State	INPUT		Next State	Output Open
	D	C		
0¢	0	0	0¢	0
	0	1	5¢	0
	1	0	10¢	0
	1	1	X	X
5¢	0	0	5¢	0
	0	1	10¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	X	X
10¢	0	0	10¢	0
	0	1	15¢	0
	1	0	15¢	0
	1	1	X	X
15¢	X	X	15¢	1

Diagrama esquemático da FSM

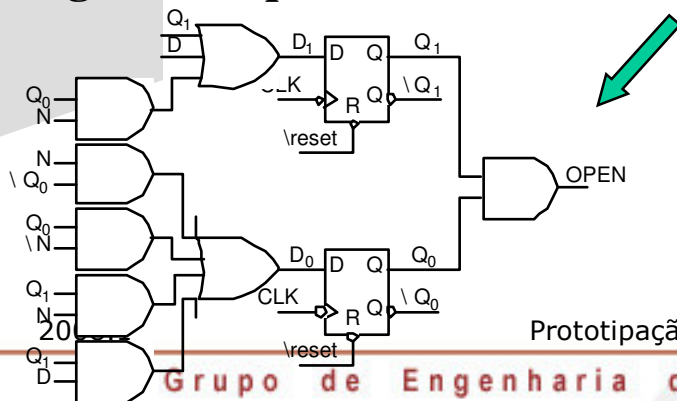

Síntese Lógica

  

- Dada uma FSM $F(X, Y, Z, \lambda, \delta)$, onde:
 - X - sinais de entrada
 - Y - sinais de saída
 - Z - estados internos da FSM
 - λ - função de próximo estado ($X \times Z$)
 - δ - função saída ($X \times Z$)



Funções Booleanas

- Gerar um circuito $C(G, W)$, onde
 - G : conjunto de componentes (portas lógicas, flip-flops, etc)
 - W: conjunto de fios conectando componentes e G.

- **Objetivos**
 - **Otimização lógica**
 - Minimização de área do projeto
 - Respeitar temporização do circuito
- **Estratégias de síntese**
 - **Minimização em dois níveis** - visa implementação da lógica em dispositivos como PLAs (Programmable Gate Arrays), ou PLDs (Programmable Logic Devices).
 - **Minimização multi-nível** - visa implementação em tecnologia baseada em células como standard cells, gate array, ou FPGA (Field Programmable Gate Array).

▪ **Álgebra de Boole como ferramenta matemática para resolução de circuitos combinacionais**

▪ **Leis e Teoremas da Álgebra Booleana:**

• *Operações com 0 and 1:*

1. $X + 0 = X$

2. $X + 1 = 1$

1D. $X \cdot 1 = X$

2D. $X \cdot 0 = 0$

• *Lei da Idempotência:*

3. $X + X = X$

3D. $X \cdot X = X$

• *Lei da Involução:*

4. $\overline{\overline{X}} = X$

• *Lei de Complementação:*

5. $X + \overline{X} = 1$

5D. $X \cdot \overline{X} = 0$

• *Lei comutativa:*

6. $X + Y = Y + X$

6D. $X \cdot Y = Y \cdot X$

Síntese Lógica

▪ Leis Associativas

$$7. (X + Y) + Z = X + (Y + Z) \\ = X + Y + Z$$

$$7D. (X \cdot Y) \cdot Z = X (Y \cdot Z) \\ = X \cdot Y \cdot Z$$

$$8. X \cdot (Y + Z) = (X \cdot Y) + (X \cdot Z)$$

$$8D. X + (Y \cdot Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$$

$$9. X \cdot Y + X \cdot \bar{Y} = X$$

$$9D. (X + Y) \cdot (X + \bar{Y}) = X$$

$$10. X + X \cdot Y = X$$

$$10D. X \cdot (X + Y) = X$$

$$11. (X + \bar{Y}) \cdot Y = X \cdot Y$$

$$11D. (X \cdot \bar{Y}) + Y = X + Y$$

▪ Lei de DeMorgan:

$$1. \overline{(X + Y + Z + \dots)} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} \cdot \dots \quad 1D. \overline{(X \cdot Y \cdot Z \cdot \dots)} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z} + \dots$$
$$2. \{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 0, 1, +, \cdot)\}' = \{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 1, 0, \cdot, +)\}$$

Síntese Lógica

- **Lei de DeMorgan:**

1. $\overline{(X + Y + Z + \dots)} = \bar{X} \cdot \bar{Y} \cdot \bar{Z} \cdot \dots$ 1D. $\overline{(X \cdot Y \cdot Z \cdot \dots)} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z} + \dots$
2. $\{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 0, 1, +, \cdot)\}' = \{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 1, 0, \cdot, +)\}$

- **Dualidade:**

1. $(X + Y + Z + \dots)^D = X \cdot Y \cdot Z \cdot \dots$ 1D. $(X \cdot Y \cdot Z \cdot \dots)^D = X + Y + Z + \dots$
2. $\{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 0, 1, +, \cdot)\}^D = \{F(X_1, X_2, \dots, X_n, 1, 0, \cdot, +)\}$

- **Teoremas para Multiplicação e Fatoração:**

1. $(X + Y) \cdot (\bar{X} + Z) = X \cdot Z + \bar{X} \cdot Y$ 1D. $X \cdot Y + \bar{X} \cdot Z = (X + Z) \cdot (\bar{X} + Y)$

- **Teorema do Consenso:**

1. $(X \cdot Y) + (Y \cdot Z) + (\bar{X} \cdot Z) = X \cdot Y + \bar{X} \cdot Z$ 1D. $(X + Y) \cdot (Y + Z) \cdot (\bar{X} + Z) = (X + Y) \cdot (X + Z)$

▪ Estratégia

- Minimização em Dois níveis
- Minimização Multi-nível
- Definições

- Função Booleana completamente Especificada

- $f: B^n \rightarrow B^m$ com $B:=\{0,1\}$ e $n, m \in \mathbb{N}$

No caso especial em que $m=1$, saída simples $f: B^n \rightarrow B$ e é dito ser uma função de saída simples.

- ON-SET

- $F_k := \{ x \in \{0,1\}^n \mid f_k(x)=1 \}$. Contém todas as combinações de entrada para a qual a saída da função é definida como $1 \in B$.

- OFF-SET

- $F'_k := \{ x \in \{0,1\}^n \mid f_k(x)=0 \}$. Contém todas as combinações de entrada para a qual a saída da função é definida como $0 \in B$.

▪ Função completamente especificada

- As seguintes declarações são válidas para $on(1)$ e $off(0)$ para funções completamente especificadas:

- $F_k \cup F'_k = B^n \quad k= 1, \dots, m$
- $F_k \cap F'_k = \phi \quad k= 1, \dots, m$


- Função não completamente especificada

- Uma função f_k , $k = 1, \dots, m$ que mapeia pontos $x \in \{0,1\}$ sobre os valores $f_k(x) \in \{0,1\}$, mas cujo valor é indefinido por algum argumento é dita ser uma “*Função booleana não completamente especificada*”.
- Os valores indefinidos, “ Don’t-Care: D_k “são indicados por um “x” ou “-”e pode ser interpretado como valores correspondente a entradas que nunca aparecerão na aplicação.
- Durante o processo de minimização estes valores podem ser arbitrariamente adicionados ao conjunto dos ‘1s’ ou dos ‘0s’ com o intuito de otimizar a função.
- Funções booleanas mapeam do conjunto $\{0,1\}^n$ sobre o conjunto $\{0,1,-\}^m$
- $F_k \cup F'_k \cup D_k = \{0,1\}^n$ e
- $F_k \cap F'_k = \phi$, $F_k \cap D_k = \phi$, $F'_k \cap D_k = \phi$

Minimização para Lógica de Dois Níveis

- **Objetivo**
 - **Minimização da área para uma lógica de soma de produto**

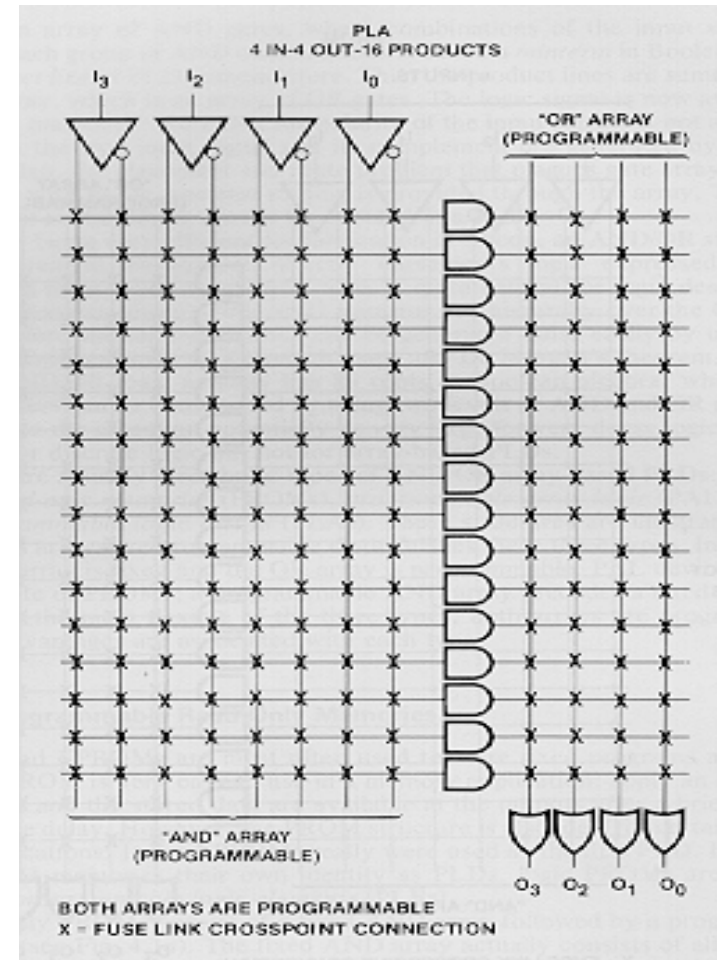- **Minimização em dois níveis:**
 - $f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1x_3 + x_2x_3$
 - $f_2(x_1, x_2, x_3) = x_2x_3 + x_1x_2$




Síntese Lógica (Dois níveis)

- **Representação de funções Booleanas**
 - Tabela Verdade
 - Soma de Produtos
 - Produtos de Soma
 - Matrizes
 - Mapa de Karnaugh
 - Representação usando n-cubos (n-cubes)
 - BBD (Binary Decision Diagram)
 - Redes Booleanas
 - Quine-MacCluskey
 - Espresso


Espaço Booleano

- $B = \{0,1\}$
- $B^2 = \{0,1\} \times \{0,1\} = \{00, 01, 10, 11\}$

Karnaugh Maps:

 


Boolean Cubes:

 

Síntese Lógica (Minimização usando cubos)


▪ Representação de funções Booleanas

 - Uma função booleana de n variáveis pode ser visualizada como um conjunto de vértices de um cubo n -dimensional (n -cubo).
- Cada vértice representa uma das 2^n possíveis entradas combinacionais de B^n e é marcada (representação geométrica) como pertencente ao conjunto dos '1s', dos '0s' ou don't care.




- No exemplo acima considere a representação de duas funções f_1 e f_2 de três entradas (x_1 , x_2 , x_3) não completamente especificadas.
- O termo produto $x_1 x_3$ cobre os dois minitermos $x_1 x_2 x_3$ e $x_1 \bar{x}_2 x_3$

 Síntese Lógica (Minimização usando cubos)



 Exemplo (Cubo Triplo - três variáveis)


- Esta forma de representar funções booleanas pode ser muito mais compacta que a soma de minitermos. Nesta metodologia cada termo cobre exatamente um vértice.
- Assim, a idéia é selecionar um conjunto mínimo de sub-cubos para cobrir o conjunto dos '1s', e possivelmente parte do conjunto dos don't cares. Isto é exatamente a intenção de otimização lógica de dois níveis.



Síntese Lógica (Minimização usando cubos)

Definições:


 
- *Implicante* - é o cubo c de uma função f_k que está contido em $F_k \cup D_k$. Exemplo $c = (101)$ e (001) em f_1 .
- *Cubo ou implicante primo* é um implicante que não pode ser combinado com outro para eliminar um literal. Isto significa dizer que c não está contido em qualquer outro implicante de f_k , ou, um implicante que não pode ser combinado com outro para eliminar um literal.



No exemplo ao lado o produto $x_1\bar{x}_2x_3$ não é primo, desde que o minitermo está contido no implicante \bar{x}_2x_3 . No entanto, o termo \bar{x}_2x_3 é primo.

Síntese Lógica

- =1
- × =0
- =dont'care

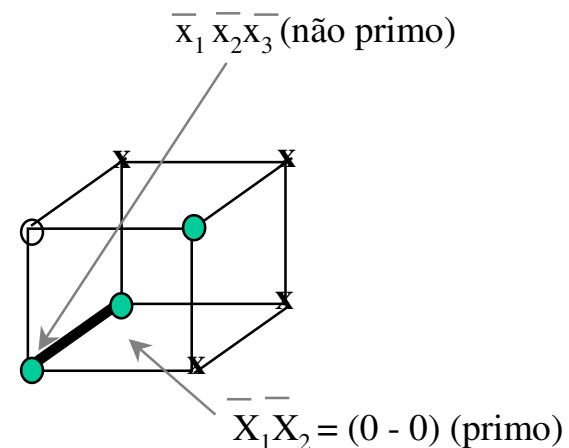 

- Dizemos que um conjunto $C = \{c_1, c_2, \dots, c_k\}$ de cubos cobrem uma função f se todos os cubos contém todos os vértices correspondentes '1' ('1' e don't cares) e nenhum vértice correspondente aos '0'.

Síntese Lógica

- Representação usando n-cubes

Existem 2^n termos produto diferentes (minitermos) com n variáveis correspondendo a 2^n vértices de um n -cubo

- $F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3$ $D_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$


- $F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3$ $D_1 = \bar{x}_1x_2x_3$

- Onde :

- $f(x) = 1$

- x $f(x) = 0$

- $f(x) = \text{Don't Care}$

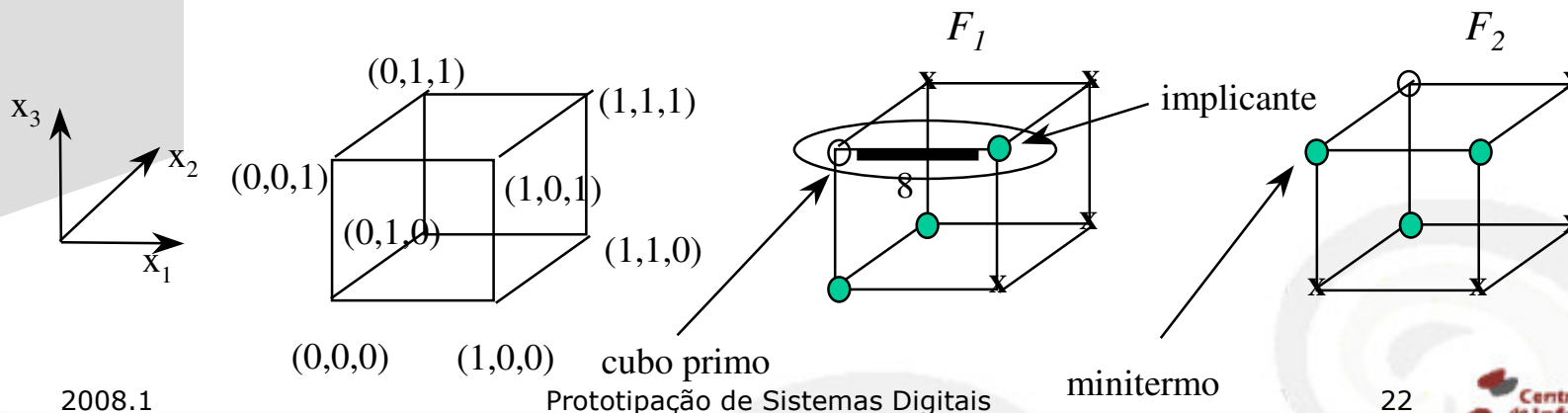

Síntese Lógica

- Um conjunto $C = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_n\}$ de cubos é dito ser uma cobertura de uma função booleana f , se os cubos contêm todos os vértices correspondentes a 1's e nenhum vértice correspondente a 0's da função booleana f . Ou seja, a cobertura representa a união dos 1's de f e possivelmente alguns pontos de don't care de f .
- **Estratégia**
 - **Minimização lógica de dois níveis.**
 - O objetivo principal é obter uma área mínima de implementação da função booleana na forma de uma PLA. A função Booleana neste caso é representada por uma soma de produtos, implementáveis numa PLA.
 - É suficiente realizar a cobertura de f (função) onde o conjunto D de don't cares possam ser usados para minimização.
 - PLAs - Programmable Logic Arrays
 - PLDs - Programmable Logic Devices


Síntese Lógica

- **Minimização de dois níveis usando a forma n-cubos**
 - Minimizar o número de minitermos
 - **Mecanismos:**
 - Detectar cubos primos ou cubos primos múltiplos , considerando os cubos do conjunto don't cares e deletar cubos pequenos já cobertos.
 - Remover cubos reduntantes

Síntese Lógica

 - Exemplo:

- Implementar as funções F_1 e F_2 conforme figura abaixo em uma PLA após minimização



conjunto dos termos '1's

x_1	x_2	x_3	f_1	f_2
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
1	0	1	1	1

conjunto dos don't cares

x_1	x_2	x_3	f_1	f_2
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1

Na soma de produtos as saídas das duas funções são inicialmente:

$$F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3$$

$$d_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3$$

$$F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3$$

$$d_2 = \bar{x}_1 x_2 x_3$$

Síntese Lógica


1. Após simplificação, pesquisando por cubos primos e sem considerar don't cares temos:

$$F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3$$

$$F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2x_3$$

$$d_1 = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3$$

$$d_2 = \bar{x}_1x_2x_3$$

 


Síntese Lógica

 2. Minimização com don't cares para expandir os cubos primos implicantes:

$$F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_3 + \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2$$

$$F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$



$$F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_3 + \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1\bar{x}_2$$


$$F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2 + \bar{x}_1x_3$$

A detecção de múltiplos primos implicantes permite o uso de portas AND do primeiro estágio e de várias portas OR dos segundo estágio de uma PLA

Síntese Lógica

 3. A última fase é a retirada dos cubos redundantes:

Na figura abaixo podemos ver que com apenas três cubos podemos cobrir toda a função. São eles os cubos 1, 2 e 5. Portanto, os dois cubos $\bar{x}_1\bar{x}_2$ (00-) de f_1 e \bar{x}_1x_3 (0-1) de f_2 podem ser removidos de f .



Resultado final a ser implementado

na PLA:

- $F_1(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1\bar{x}_3 + \bar{x}_2x_3$
- $F_2(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2$

2008.1



PLA - Programmable Logic Array

- Este tipo de arquitetura oferece maior flexibilidade entre os PLDs.

- Minimização em dois níveis:

$$f_1(X_1, X_2, X_3) = \bar{X}_1\bar{X}_3 + \bar{X}_2X_3$$

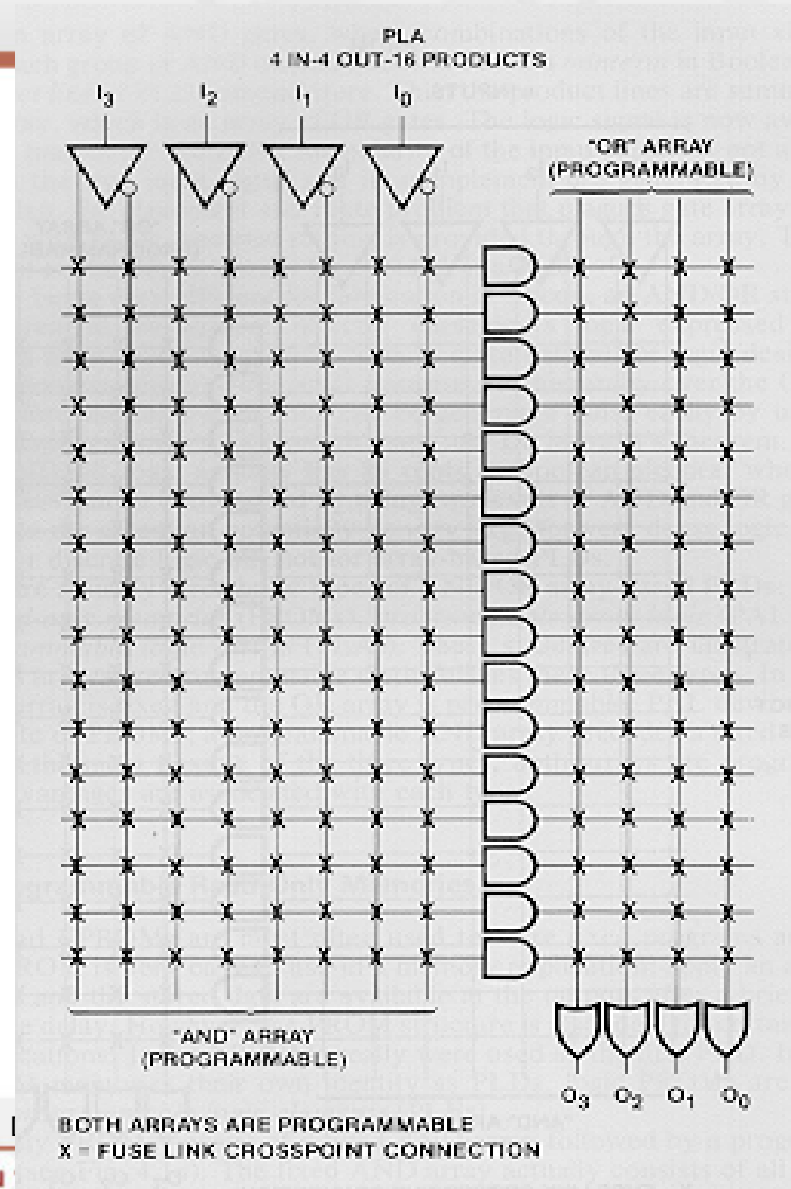
 
$$f_2(X_1, X_2, X_3) = \bar{X}_2X_3 + \bar{X}_1X_2$$



Síntese Lógica

- Otimização Multi-Nível

- Inicialmente toda a estrutura do circuito é manipulada para otimizar o projeto em termos de área. Este passo independe da tecnologia e o projeto é expresso como equações Booleanas.
- Na segunda fase o circuito é mapeado em células de uma determinada biblioteca estabelecida pelo usuário. (mapeamento tecnológico). Assim o projeto é finalmente convertido em células que devem satisfazer certos parâmetros previamente estabelecidos pelo projetista.

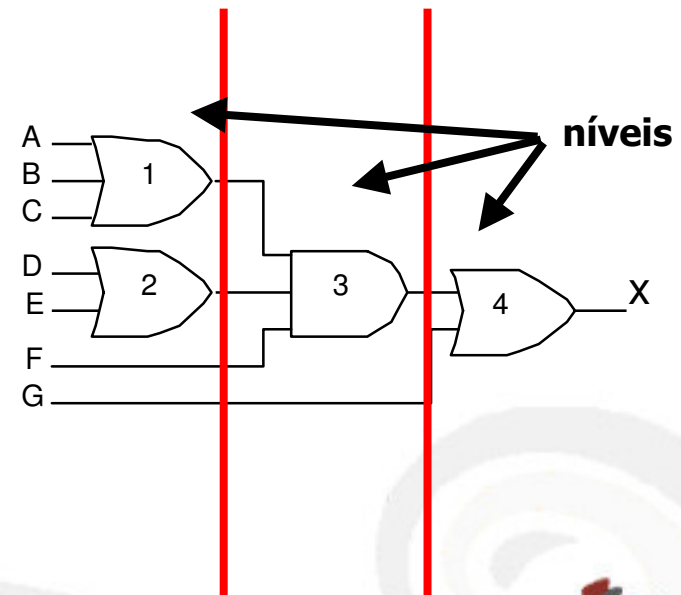 

Síntese Lógica (Multi-nível)

- Otimização Multi-nível

- Este tipo de implementação tem se tornado um dos mais importantes métodos de implementação de lógica e apresenta vantagens sobre a lógica de dois níveis:
 - Representação de termos mais compactos, como por exemplo, o uso de EXOR ao invés de um explosão de portas lógicas, em operações em adicionadores, geradores de paridade, etc.
 - Na lógica de dois níveis a representação de uma equação Booleana pode ter até 2^{n-1} termos produto enquanto na Lógica Multi-nível pode ser implementada usando menos área e ser muito mais rápida que sua realização em PLA.
- Projetos baseados em células, tais como:
 - Gate Array
 - Standard Cell
 - FPGA (Field Programmable Gate Array)

Síntese Lógica - Multi-Nível

- Operações básicas
 - Decomposição
 - Extração
 - Fatoração
 - Substituição
 - Colapsing


Síntese Lógica - Multi-Nível

■ Decomposição


- Apanha uma simples expressão Booleana e a decompõe por uma coleção de expressões equivalentes.
- Exemplo
 - $F = ABC + ABD + ACD + BCD$
 - Esta expressão contém 12 literais e requer 9 portas lógicas para ser implementada, contando com inversores (3 entradas e inversores).
- Decompondo a expressão em duas expressões mais simples teríamos:
 - $F = AB(C + D) + CD(A + B)$, fazendo $X = AB$ e $Y = C + D$ teremos:
 - $F = XY + \overline{X}\overline{Y}$
 - Esta expressão contém 8 literais e pode ser implementada com 11 porta lógicas (inversores e portas duas entradas)

Decomposição

$$F = ABC + ABD + ACD + BCD$$

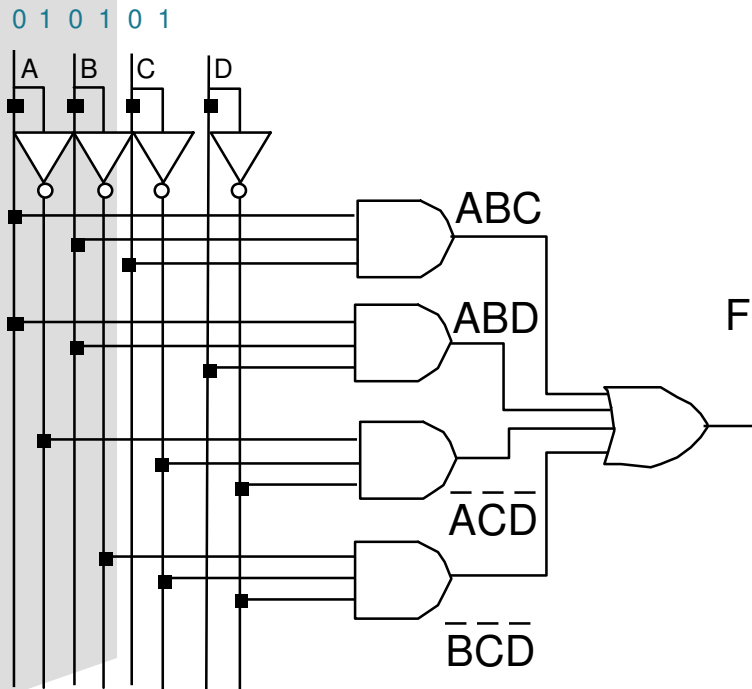

$$F = AB(C+D) + CD(A+B)$$

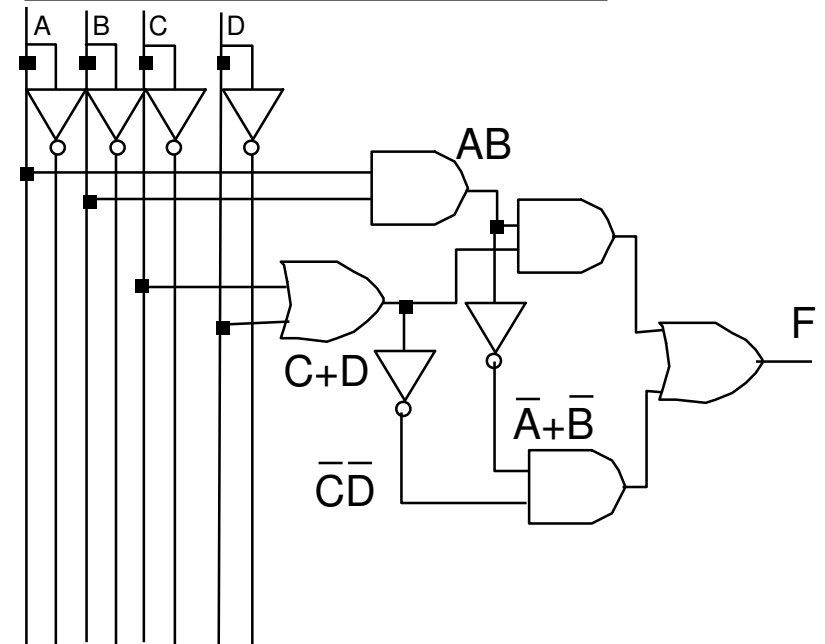

Síntese Lógica - Multi-Nível

■ Extração

- Nesta técnica podemos usar a regra da decomposição em sistemas com várias funções:
- A operação identifica sub-expressões comuns à coleção de funções a qual ela é aplicada.
- Exemplo:
 - $F = (A+B)CD+E$
 - $G = (A+B)E$
 - $H = CDE$
 - Observe que a operação de extração não requer necessariamente que as funções sejam de dois níveis. As expressões acima possuem 11 literais e podem ser implementadas com 8 portas lógicas.
 - Assim identificamos $X = (A+B)$ e $Y = CD$ comuns a F, G e F, H respectivamente.
 - Estas sub-expressões são chamadas de *kernel e cubos*.

Síntese Lógica - Multi-Nível

▪ Extração

- Assim re-escrevendo as expressões, considerando X e Y teríamos:
 - $F=XY+E$
 - $G=XE$
 - $H=YE$
- As expressões resultantes possuem ainda 11 literais, mas podem ser implementadas com 6 portas lógicas.

$$F = (A+B)CD + E$$

$$G = (A+B)E$$

$$H = CDE$$

- 11 literais e podem ser implementadas com 8 portas lógicas



Se fizermos $X = (A+B)$ e $Y = CD$
Então:

$$F = XY + E$$

$$G = XE$$

$$H = YE$$

  - 11 literais, mas podem ser implementadas com 6 portas lógicas.



Síntese Lógica - Multi-Nível

■ Fatoração

- Fatoração assume expressões em dois níveis e as re-escreve como funções multi-nível, sem introduzir nenhuma sub-função intermediária.
- Exemplo:
 - $F=AC+AD+BC+BD+E$
 - Esta expressão tem 9 literais e pode ser implementada por 5 portas lógicas.
 - Após a fatoração o número de literais é reduzido para 5 e a expressão pode ser implementada em 4 portas lógicas.
 - $F=(A+B)(C+D)+E$ ou $F=XY+E$ para $X=A+B$ e $Y=C+D$

Síntese Lógica

▪ Forma fatorada

- É especialmente útil em lógica multi-nível, desde que ela representa uma lógica mais próxima da implementação multi-nível. Muitas vezes o número de literais da função fatorada é usada como medida de área durante otimizações multi-nível.
- Formas fatoradas podem ser recursivamente definidas:
 - Um literal é uma forma fatorada
 - Uma soma de formas fatoradas é uma forma fatorada
 - Um produto de formas fatoradas é uma forma fatorada.

- Exemplo:



$F = adf + aef + bdf + bef + cdf + cef + g$ pode ser representada por: $F = (a+b+c)(d+e)f + g$, ou seja soma de produtos de profundidade arbitrária.

Síntese Lógica

- **Redução de equação na forma de soma de produtos**

$$x = ADF + AEF + BDF + BEF + CDF + CEF + G$$

 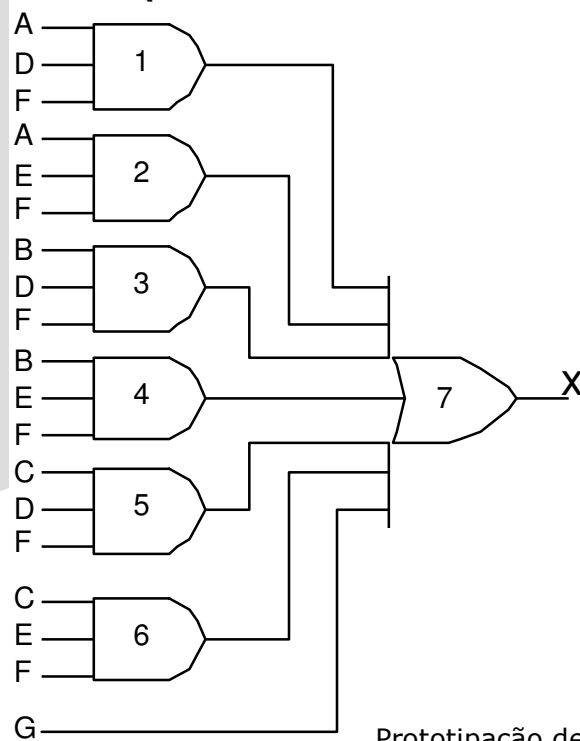**6 x 3-input AND gates + 1 x 7-input OR gate (não existe)
25 fios (19 literais mais 6 fios internos)**



Forma fatorada:

$$x = (A + B + C) (D + E) F + G$$

**1 x 3-input OR gate, 2 x 2-input OR gates,
1 x 3-input AND gate
10 fios (7 literais mais 3 fios internos)**

Síntese Lógica - Multi-Nível

■ Substituição

- Técnica que substitui uma função G dentro de outra função F e re-define F em termos de G .
- Exemplo:
 - Suponha $F=A+BC$ e $G=A+B$
 - Então F poderia ser re-escrito como $F=G(A+C)$
 - Ou seja, em geral, sub-expressões comuns identificadas num conjunto de expressões podem ser usadas como forma de fatoração de expressões.

■ Colapsing

- Esta técnica é a reversa da substituição. Colapsing pode ser usada para reduzir o número de níveis de lógica em função de restrições temporais.
- Exemplo:
 - Colapsar G de volta para F: Considere $G=A+B$
 - $F=G(A+C) = (A+B)(A+C)=AA+AC+AB+BC=A+BC$
 - O número de literais da expressão F foi reduzida de 4 para 3 literais.