

Operações Lógicas

Aula 8
(Operações e Aplicações c/MUX e DEMUX)
CIn-UFPE

Aplicações lógicas

- Operações lógicas aplicadas a vetores são simplesmente uma extensão das operações lógicas como aquelas aplicadas a escalares.
- Exemplo:

$$A \xrightarrow{f} \text{NOT} \xrightarrow{f} Z := \bar{A}$$

$$\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \xrightarrow{f} \text{AND} \xrightarrow{f} Z := A \cdot B$$

$$\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \xrightarrow{f} \text{OR} \xrightarrow{f} Z := A + B$$

Operações Lógicas com vetores

Possíveis formas de Operação binárias

Oper. 1	Oper. 2	Resultado	Comentário
- Escalar	Escalar	Escalar	Operação padrão
- Escalar	vetor	Escalar	Não existe
- Vetor	Escalar	Escalar	Não existe
- Escalar	Vetor	Vetor	Modo Misto
- Vetor	Escalar	Vetor	
- Vetor	Vetor	Escalar	Operação relacional
- Vetor	Vetor	Vetor	Operação vetorial

Operações Lógicas com vetores

- Operações escalares podem ser estendidas a vetores. estas operações são importantes no nível de sistema.
- 1. Operação lógica com vetores
- 2. Operações relacionais
- 3. Operações no modo misto

Operações lógicas com vetores

Operação	Representação	significado
NO	$Z := \bar{X}$	$z_i = \bar{x}_i$
AND	$Z := X \cdot Y$	$z_i = x_i \cdot y_i$
OR	$Z := X + Y$	$z_i = x_i + y_i$
OR-Exclusivo	$Z := X \oplus Y$	$z_i = x_i \oplus y_i$
Coincidência	$Z := X \odot Y$	$z_i = x_i \odot y_i$
NAND	$Z := \overline{X \cdot Y}$	$z_i = \overline{x_i \cdot y_i}$
NOR	$Z := \overline{X + Y}$	$z_i = \overline{x_i + y_i}$

Operações relacionais com vetores

- Em várias tarefas de processamento é necessário verificar ou melhor compara dois tipos de informação e tomar alguma decisão lógica. Se a decisão é verdadeira (true) ou falsa(false), em função da comparação solicitada.
- Matematicamente isto é feito através de um operador relacional. Estes operadores operam sobre vetores e produzem um resultado escalar.

$$z := X \text{ <relação> } Y$$

Operações relacionais básicas:

< menor que	> maior que
≤ menor ou igual a	≥ maior ou igual a
= igual	≠ não igual

Aplicações - operações relacionais

- Na realização de operações relacionais deve-se tomar cuidado com o domínio dos operandos. Os operandos devem pertencer ao mesmo domínio (inteiros, ASCII, EBCDIC, ...)

Exemplo

$$x := A < B$$

Para realizarmos tal operação devemos decidir qual código (domínio) será usado para representar a informação correspondente aos vetores A e B. Por exemplo A e B são números binários positivos.

$$\text{Considere: } A := [a_{-1}, a_{-2}, a_0] \text{ e } B := [b_{-1}, b_{-2}, b_0]$$

A idéia é começar a avaliar os dois vetores da direita para esquerda até encontrarmos dois bits diferentes. Se $a_i = 0$ e $b_i = 1$, então sabemos que $A < B$ e fazemos um certo $d_i = 1$. Este d_i funciona como um bit auxiliar para identificar a relação $A < B$.


Aplicações - operações relacionais

- A tabela verdade para o sub-circuito que gera esta função pode ser dada por:

$$x := A < B$$

a_i	b_i	d_{i-1}	d_i
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1
 
$$\text{Onde } d_i = \bar{a}_i \cdot d_{i-1} + \bar{a}_i \cdot b_i + b_i \cdot d_{i-1}$$



Operações no modo misto

- Existem operações onde nós desejamos combinar um escalar x com um vetor para formar um outro vetor.
- Para tal convençionamos que sendo x um escalar e Y e Z vetores, façamos:
 - <operação> no modo misto se
 - 1. <operação> é uma das operações básicas
 - 2. $Z := x \text{ <operação> } Y$ implica que $z_i := x \text{ <operação> } y_i$, para $i = 1, 2, \dots, r$
- Algumas operações no modo misto

AND	$Z := x \cdot Y$	$z_i := x \cdot y_i$ $i = 1, 2, \dots, r$	$Z := \begin{cases} 0 & \text{se } x=0 \\ Y & \text{se } x=1 \end{cases}$
OR	$Z := x + Y$	$z_i := x + y_i$ $i = 1, 2, \dots, r$	$Z := \begin{cases} Y & \text{se } x=0 \\ [1, 1, \dots, 1] & \text{se } x=1 \end{cases}$

Aplicações - modo misto

- Modo Misto
- Modo misto é importante quando queremos selecionar um vetor de um grupo de valores.
- Suponha um circuito com três entradas W , X e Y e desejamos controlar qual vetor nós devemos usar na computação. Este é o princípio da multiplexação.
- $Z := (a_1 \cdot W) + (a_2 \cdot X) + (a_3 \cdot Y)$
- Onde:
 - se $a_1 = 1; a_2 = 0; a_3 = 0; Z := (1 \cdot W) + (0 \cdot X) + (0 \cdot Y) := W$
 - se $a_1 = 0; a_2 = 1; a_3 = 0; Z := (0 \cdot W) + (1 \cdot X) + (0 \cdot Y) := X$
 - se $a_1 = 0; a_2 = 0; a_3 = 1; Z := (0 \cdot W) + (0 \cdot X) + (1 \cdot Y) := Y$
- Estas idéias podem ser expandidas em expressões relacionais ou expressões lógicas para computar valores de a_i nas expressões acima. Estes escalares (a_i s) são chamados variáveis de controle.


Aplicações

Multiplexadores/Decodificadores

Multiplexadores e Decodificadores

- Exemplo de conexão entre Multiplexadores e Demultiplexadores

Múltiplas fontes de entrada

 

Múltiplas saídas

Multiplexadores/Seletores

- Conceito geral
 - A seleção de 2^n entradas é feita através de n linhas de controle que endereçam cada uma destas entradas para a saída.
 - Cada entrada possui um endereço determinado, o qual é, em geral, igual a um minitermo.
 - A saída recebe o valor da entrada correspondente ao endereço escolhido.
- Exemplo de um multiplexador/seletor de duas entradas e uma saída (mux 2->1)

A	Z
0	I_0
1	I_1

$$Z = A' I_0 + A I_1$$

Multiplexadores/Seletores

2:1 mux
 $Z = A' I_0 + A I_1$

4:1 mux
 $Z = A' B' I_0 + A' B I_1 + A B' I_2 + A B I_3$

8:1 mux
 $Z = A' B' C' I_0 + A' B' C I_1 + A' B C' I_2 + A' B C I_3 + A B' C' I_4 + A B' C I_5 + A B C' I_6 + A B C I_7$

A seleção em um multiplexador pode ser dada em geral por:
 $Z = \sum_{k=0}^{2^n-1} m_k I_k$ $m = \text{minitermo}$
 $I = \text{entrada}$

Multiplexadores/Seletores

- Implementação de um multiplexador 4:1

Entradas

Saída

Controle/seleção

Multiplexadores/Seletores

- Implementação de grandes multiplexadores a partir de pequenos multiplexadores
- Implementação de um multiplexador 8:1 a partir de multiplexadores 4:1 e 2:1

Os controles B e C escolhem uma das entradas de I_0 a I_3 e ao mesmo tempo de I_4 a I_7 entre os muxs 4:1.

O controle A estabelece a saída Z através da seleção no mux 2:1, cujas entradas são saídas dos muxs 4:1

A	B	C	Z
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Multiplexadores/Seletores

- Exemplo de multiplexador 8:1 a partir de muxs 2:1 e 4:1

A	B	C	Z
0	0	0	I_0
0	0	1	I_1
0	1	0	I_2
0	1	1	I_3
1	0	0	I_4
1	0	1	I_5
1	1	0	I_6
1	1	1	I_7

Multiplexadores/Seletores

- Multiplexadores $2^n:1$ podem implementar qualquer função de n variáveis, com n-1 variáveis de controle. As demais variáveis serão entrada para o mux.

$F(A,B,C) = m_0 + m_2 + m_6 + m_7$
 $= A' B' C' + A' B C' + A B C' + A B C$
 $= A' B' (C') + A' B (C') + A B' (0) + A B (1)$

Possíveis implementações

É possível maior redução?

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

"Lookup Table"

Decodificadores/Demultiplexadores

- Alternativas de Implementação

- Demultiplexador 1:2 ou Decodificador 1:2 com habilitação ativa em alta ("1")

- Demultiplexador 1:2 ou Decodificador 1:2 com habilitação ativa em baixa ("0")

- Demultiplexador 2:4 ou Decodificador 2:4 com habilitação em alta ("1")

- Demultiplexador 2:4 ou Decodificador 2:4 com habilitação ativa em baixa ("0")

Decodificadores/Demultiplexadores

- Demultiplexador/Decodificador 3:8 como bloco lógico

Sinal de entrada

O decodificador gera saídas equivalentes a codificação dos minitermos

$y_i = m_i \wedge x$

Decodificadores/demultiplexadores

- Decodificadores como gerador de funções

Exemplo:

$F1 = A' B C' D + A' B' C D + A B C D$
 $F2 = A B C D' + A B C$
 $F3 = (A' + B' + C' + D')$

Elementos lógicos Three-state

- Em um multiplexador as portas ANDs são usadas para controlar o sinal a ser transmitido para a saída.
- A porta OR garante que as portas AND ficarão isoladas entre si como se tivéssemos uma chave.

- Este chaveamento seria simplificado se nós substituíssemos as portas ANDs e ORs exatamente por uma chave eletrônica equivalente à mecânica acima.
- Esta chave eletrônica se chama "three-state gate" ou porta de três estado.

Elementos lógicos Three-state

- Uso de elementos three-state para implementar um multiplexador

A diferença entre uma porta 3-state e uma porta AND é que o sinal na porta 3-state é eletronicamente desconnectado quando o controle desabilita a porta.

$Y := (m_0 \wedge X_0) \vee (m_1 \wedge X_1) \vee \dots \vee (m_k \wedge X_k)$